




Laboratory Report

Logic Design

- 1. Experiments Number: 1**
- 2. Name: Omar Ashraf Mabrouk**
- 3. ID: 19P8102**
- 4. Group: 2**
- 5. Section: 3**


<i>Course Code</i> EPM 211	<i>Course Name</i> Electrical Materials	
	Semester Fall 2020	Date of Submission 13/1/2021

Q1

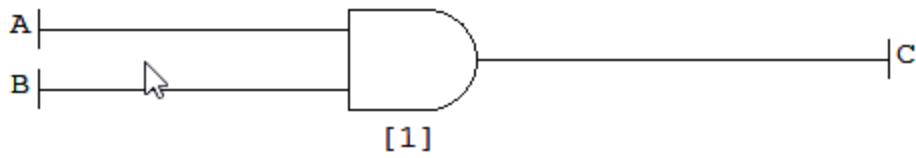


A	B	=>	C	
0	0		0	
0	1		0	
1	0		0	
1	1		1	

Q2

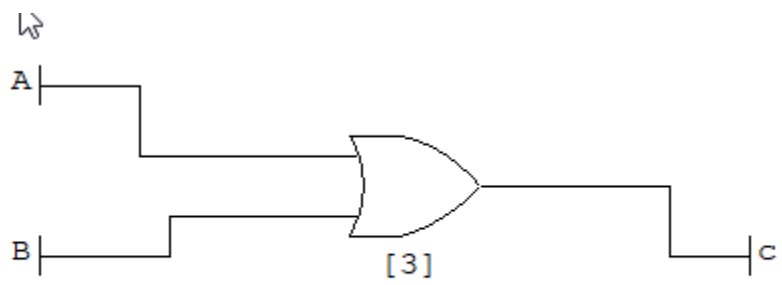

A	B	=>	c	
1	X		1	
X	1		1	


Q3

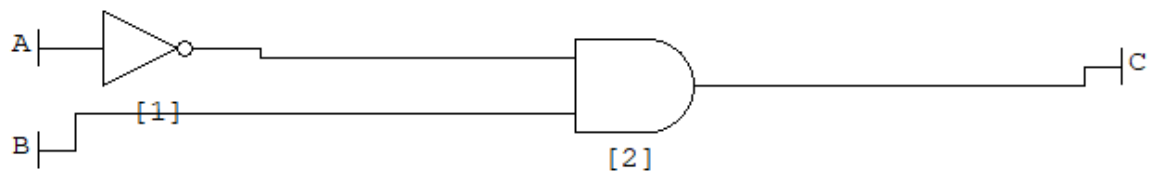

A	B	=>	C
0	0		0
0	1		1
1	0		0
1	1		0


Q4

Yes

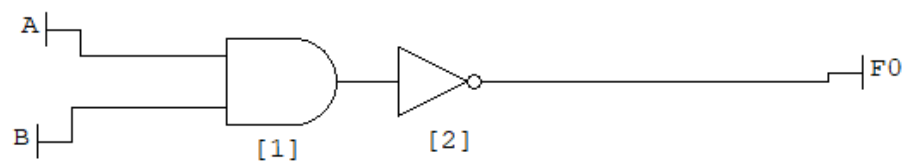

A	B	=>	F0	
0	0		1	
0	1		1	
1	0		1	
1	1		0	


Q5

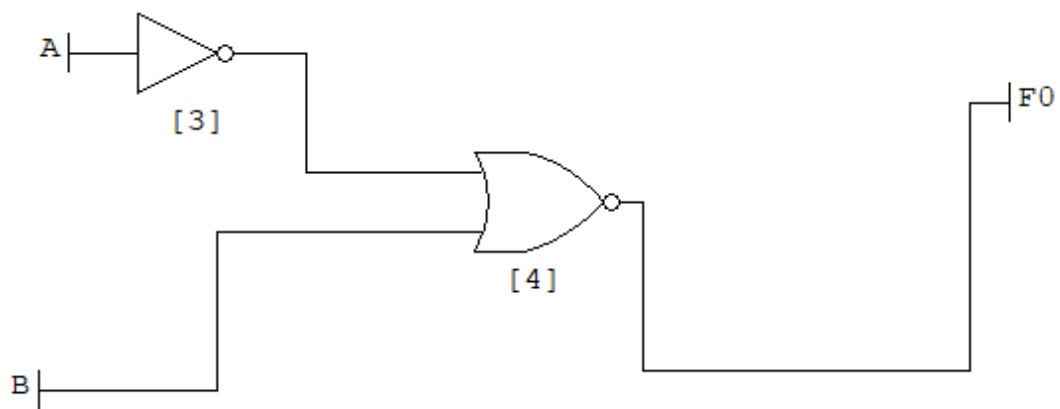

A	B	=>	F0	
0	0		0	
0	1		0	
1	0		1	
1	1		0	


Q6

Yes

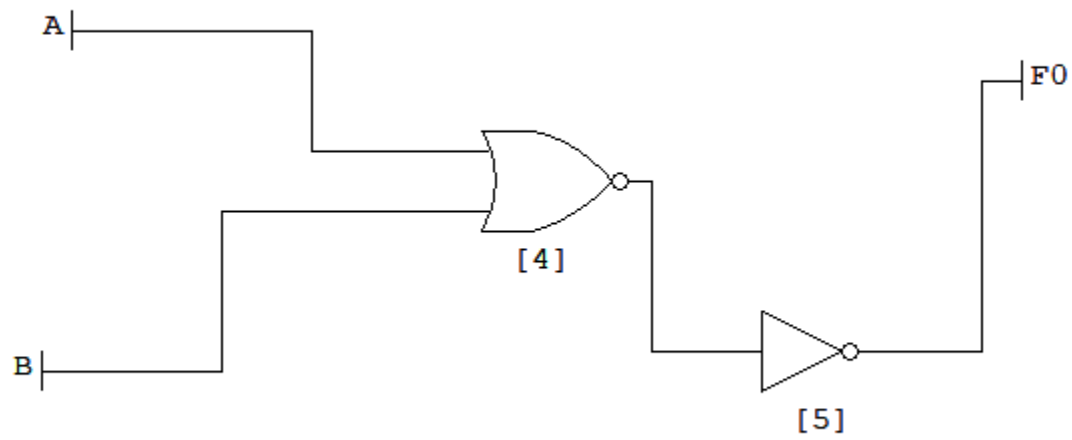

A	B	=>	F0	
0	0		0	
0	1		1	
1	0		1	
1	1		1	

Q7

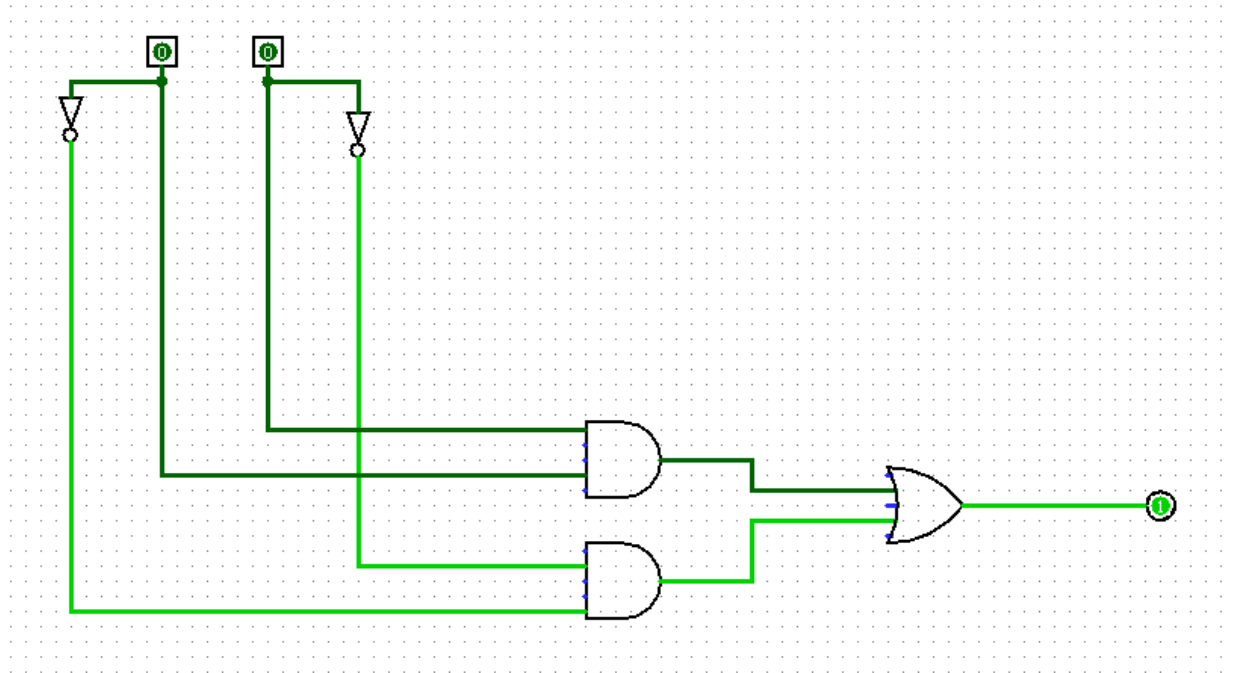

a	b	x
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

a	b	x
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

The Two Truth tables are the same, therefore, A xnor B is the same as $A.B + A'.B'$